

A1.  $x \rightarrow 1$  mark } if the output at any instant  
 $y \rightarrow 1$  mark } is wrong, then award zero  
 $z \rightarrow 1$  mark. } marks for particular output.

A2. Truth table - 1 mark.  
Expression for A - 1 mark.  
—cl— B - 1 mark.  
C - 1 mark.  
Circuit diag. - 1 mark.

A3. First expression for Y - 1 mark.  
Simplified expression - 1 mark.

B1. 1 mark For each correct output.

B2.  $(N^2 + 0N + 5) - (4N + 0) = 5N + 5 \Rightarrow 2$  marks  
 $N = 9 \Rightarrow 2$  marks

B3. Identifying the inputs at NOR gate  $\Rightarrow 2$  marks.  
Output of NOR gate is 1  $\Rightarrow 1$  marks.

Identifying ~~that~~ actual inputs of adder (110, 101) &  $C_0 = 1$  2 marks.

Final answer  $S_3 = 1$   $S_2 = 1$   $S_1 = 0$   $S_0 = 0 \Rightarrow$  2 marks

Q1 :- Truth Table :- 4 marks (0.25 to each row)

2-Kmaps :- 4 marks (2 marks each)

K-map expressions :- 2 marks (1 mark each)

Nand gate expressions :- 4 marks (2 marks each)

Circuit :- 1 mark.

Q2 :- Truth table :- 2 marks.

$L_1, L_2, L_3$  expressions :- 3 marks (1 mark each)

Q3 :- a) K-map 2 marks  
expression 1 mark.

b) 1 mark for every 3 minterms.

c) K-map 2 marks  
expression 1 mark.